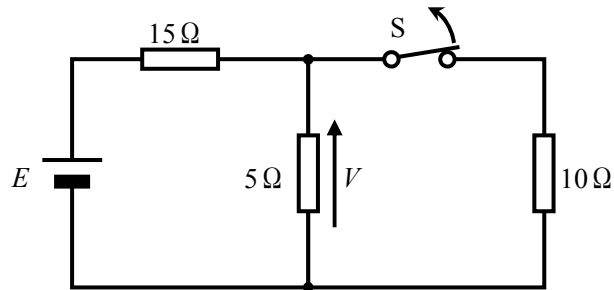


【問題 4】

図のような回路で、抵抗 $5[\Omega]$ の端子電圧 V は $80[\text{V}]$ である。スイッチ S を開くと、 $I[\text{V}]$ はいくらになるか。正しい値を次のうちから選べ。



(1) 116

(2) 110

(3) 104

(4) 101

(5) 97