

【問題 4】

単相変圧器の並行運転においては、各変圧器の定格一次電圧及び定格二次電圧がそれぞれ等しいだけでなく、(ア)も等しいことが必要であり、また、並列に結線する際には極性を合わせることも必要である。三相バンクの並行運転においては、以上の条件に加えて(イ)も等しいことが必要であり、並列に結線する際には相回転方向を(ウ)ことも必要である。

上記の記述中の空白箇所（ア）、（イ）及び（ウ）に記入する字句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	(ア)	(イ)	(ウ)
(1)	巻数比	三相結線の方式	逆にする
(2)	定格一次電流	三相結線の方式	一致させる
(3)	巻数比	電圧の角変位	逆にする
(4)	定格一次電流	三相結線の方式	逆にする
(5)	巻数比	電圧の角変位	一致させる